



Projeto para Excelência em Microeletrônica (PEM)

Resolução da segunda Lista de atividades abordando SystemVerilog

Professor: Marcos Moraes
Coach: Antonio Agripino

Aluno: Rodrigo Farias Oliveira

Sumário

1ª Questão.....	3
2ª Questão.....	3
3ª Questão.....	5
4ª Questão.....	6
5ª Questão.....	7
6ª Questão.....	9
7ª Questão.....	11
8ª Questão.....	12
9ª Questão.....	13
10ª Questão	14

1ª Questão

Código

```
module Quest1 (input logic swap, input logic enable,
               input logic clock,
               output logic[3:0] upcount,
               output logic[3:0] downcount);

always_ff @(posedge clock)
    if (~enable)
        if (swap) begin
            upcount <= downcount;
            downcount <= upcount;
        end else begin
            upcount <= upcount + 4'd1;
            downcount <= downcount - 4'd1;
        end
    else begin
        upcount <= upcount;
        downcount <= downcount;
    end
end

endmodule
```

2ª Questão

Código

```
module Quest2 (input logic clock,
               output logic f);

logic[8:0] count;

always_ff @(posedge clock) begin
    if (count == 9'd499) count = 9'd0;
    else count = count + 9'd1;
    if (count > 9'd19 && count < 9'd90) f = 1'b0;
    else f = 1'b1;
end

endmodule
```

Formas De Onda

 


Figura 1 - Formas de Onda da 2ª questão

Resposta

A frequência do sinal de saída em f é de 0,2 MHz.

3ª Questão

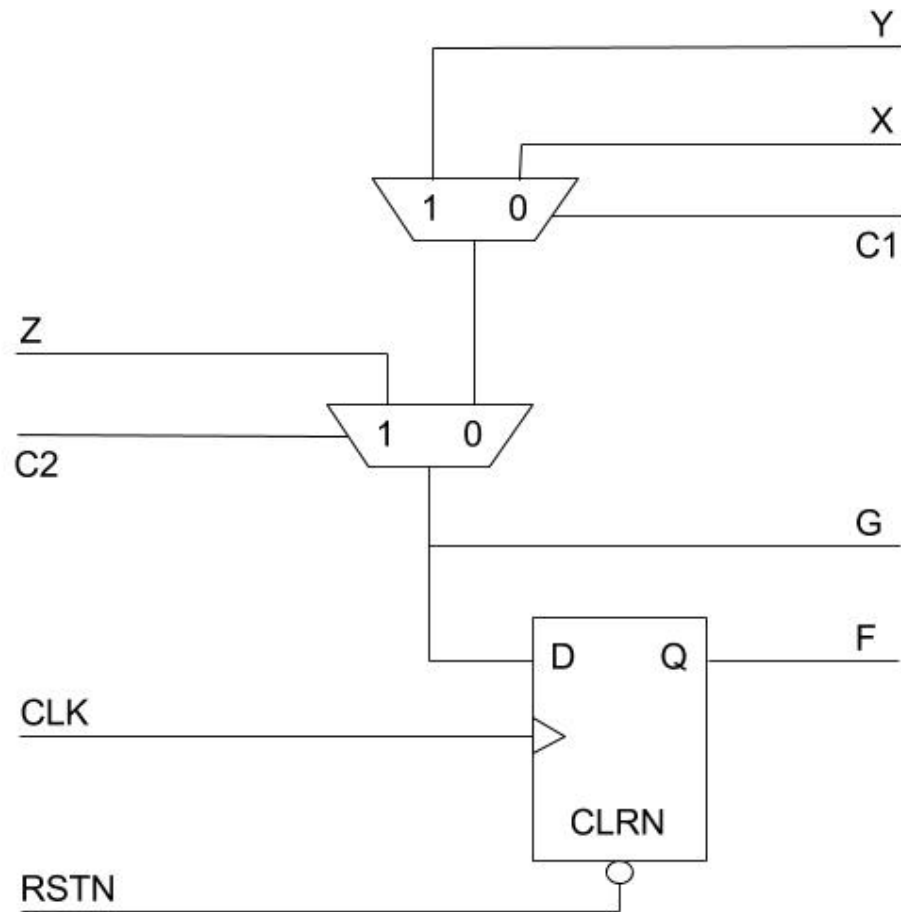


Figura 2 - Circuito da 3ª questão

4ª Questão

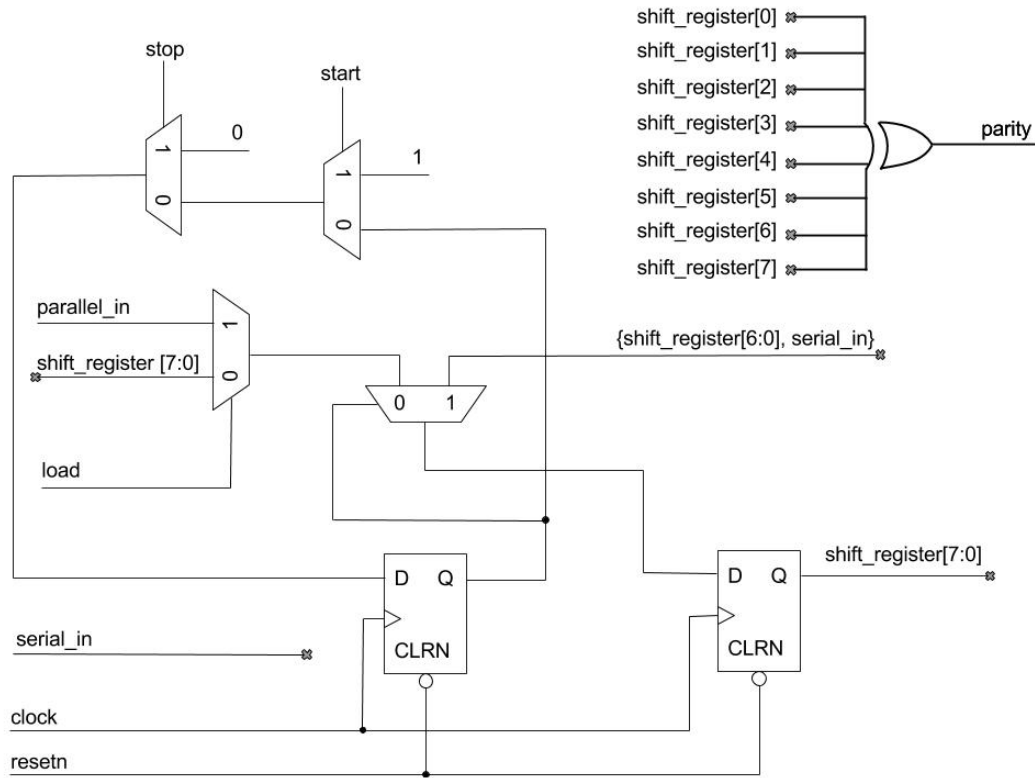


Figura 3 - Circuito da 4ª questão

5ª Questão

Sim este código é sintetizável, segue a imagem do circuito lógico:

 


Figura 4 - Circuito da 5ª questão

Sim é possível substituir o *for* pelo *while*, o código continuará sintetizável e o *while* fará a mesma função do *for*. Todo o código ficaria da seguinte forma:

```
module Quest5 (input logic resetn, clock,
               input logic [7:0] data_in,
               output logic [2:0] msb);

    integer i;

    always_ff @(posedge clock or negedge resetn)
    begin
        if (!resetn) begin
            msb <= 3'b000;
        end
        else begin
            i = 0;
            while (i < 8) begin
                if (data_in[i]) msb <= i;
                i++;
            end
        end
    end
endmodule
```


6ª Questão

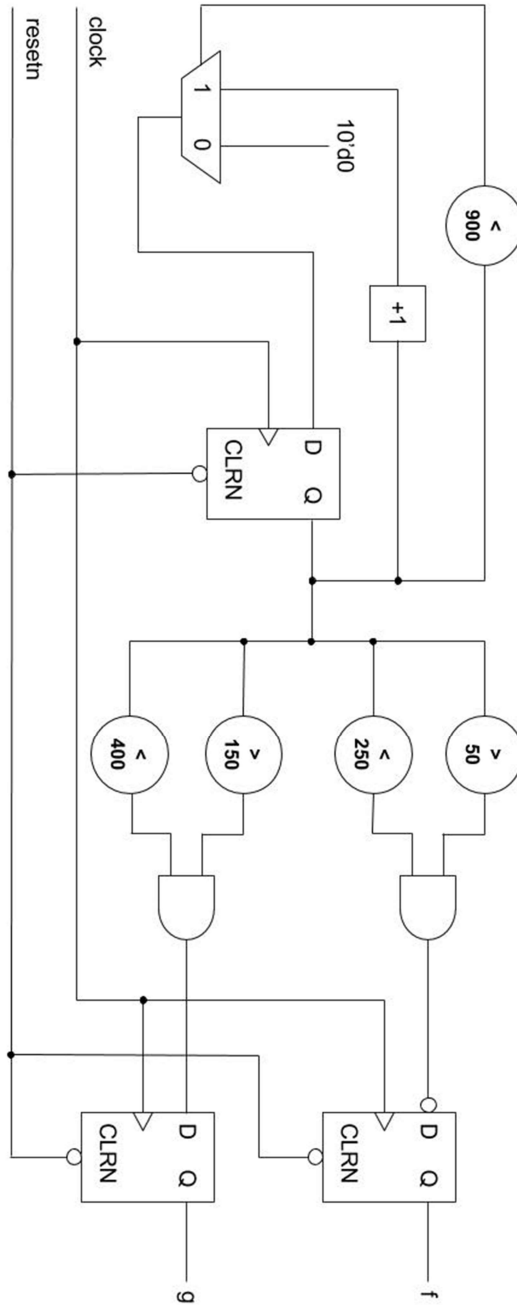


Figura 5 - Circuito da 6ª Questão

 


Figura 6 - Formas de Onda da 6ª questão

Resposta

Caso o sinal de *clock* seja de 200 MHz teremos uma frequência de sinal de saída em f e g de 0,22 MHz.

7ª Questão

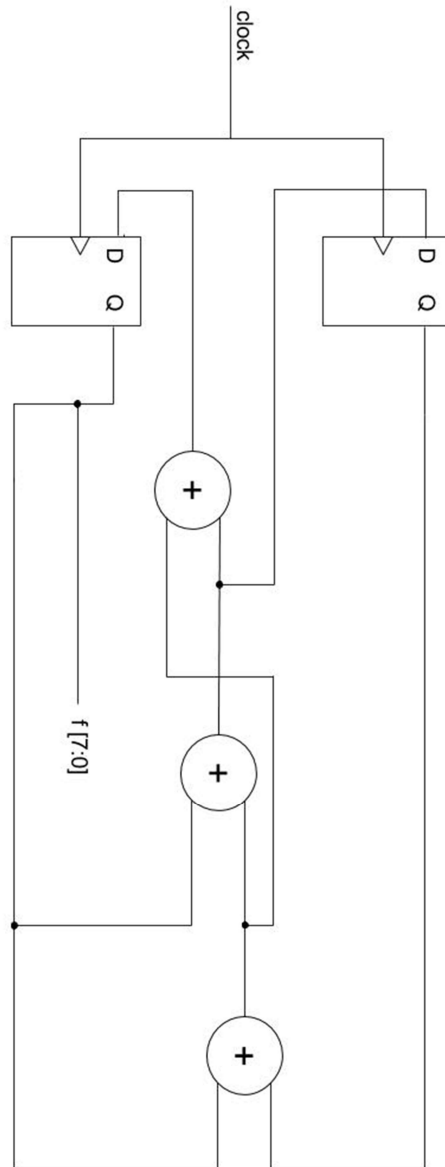


Figura 7 - Circuito da 7ª Questão

Resposta

Neste código ocorre o seguinte:

“a” recebe o valor de “b” adicionado do valor de “c” (que foi atualizado após o pulso do *clock*) naquele mesmo momento;

“b” recebe o valor de “c” (que foi atualizado após o pulso do *clock*) adicionado do valor de “a” (o qual acabou de ser alterado anteriormente) naquele mesmo momento;

“c” receberá a soma de “a” e “b” (os quais acabaram de ser alterados anteriormente) apenas no próximo pulso de *clock*.

8ª Questão

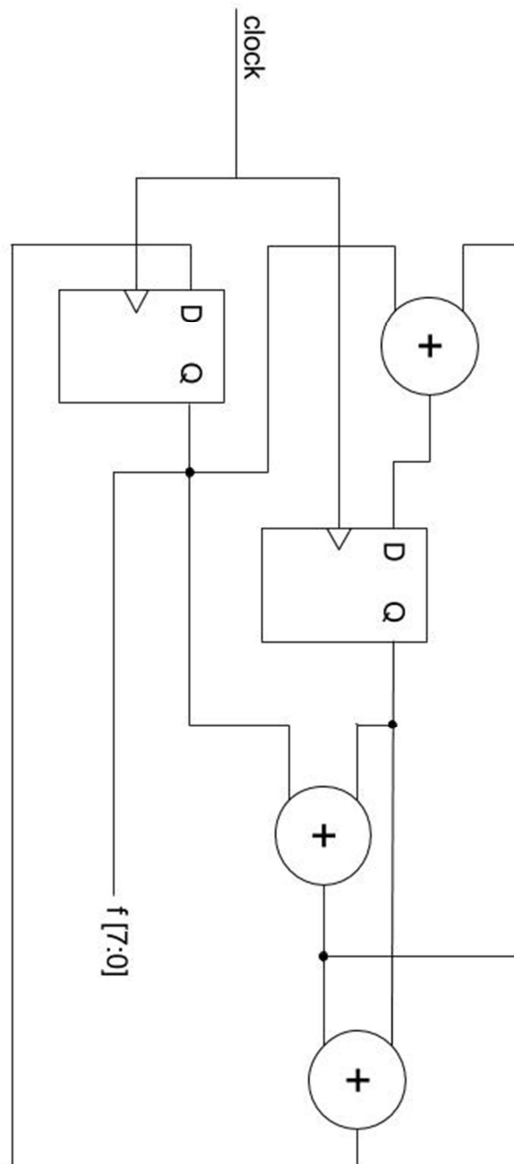


Figura 8 - Circuito da 8ª questão

Resposta

Neste código ocorre o seguinte:

“a” recebe o valor de “b” adicionado do valor de “c” naquele mesmo momento;

“c” recebe o valor de “a” (o qual acabou de ser alterado anteriormente) adicionado do valor de “b” (que foi atualizado após o pulso do *clock*) naquele mesmo momento;

“b” receberá o valor de “c” (o qual acabou de ser alterado anteriormente) adicionado do valor de “a” (o qual acabou de ser alterado anteriormente) naquele mesmo momento.

9ª Questão

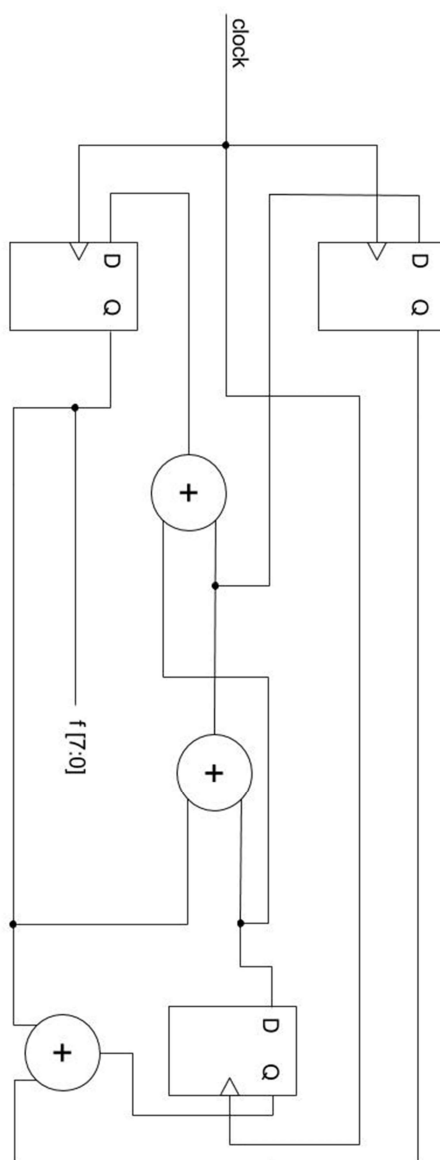


Figura 9 - Circuito da 9ª questão

Resposta

“b” recebe o valor de “c” (não alterado ainda) adicionado do valor de “a” (que foi atualizado após o pulso do *clock*) naquele mesmo momento;

“c” recebe o valor de “a” (que foi atualizado após o pulso do *clock*) adicionado do valor de “b” (o qual acabou de ser alterado anteriormente) naquele mesmo momento;

“a” receberá a soma de “b” e “c” (os quais acabaram de ser alterados anteriormente) apenas no próximo pulso de *clock*.

10ª Questão

Código (contador em Anel)

```
module RingCounter (input logic CLK,
                    output logic[12:0] OUT);

always_ff @(negedge CLK) begin
    if (OUT == 13'd45999) OUT <= 13'd0;
    else OUT <= OUT + 13'd1;
end

endmodule
```

Código

```
module Quest10 (input logic CLK,
                output logic O1,
                output logic O2);

logic[12:0] COUNT;

always_ff @(negedge CLK) begin
    if (COUNT >= 13'd3849 && COUNT < 13'd4149) O1 <= 13'd0;
    else O1 <= 13'd1;
    if (COUNT >= 13'd3199 && COUNT < 13'd3799) O2 <= 13'd0;
    else O2 <= 13'd1;
end

RingCounter Counter (.CLK(CLK), .OUT(COUNT));

endmodule
```